
## Задание 2. Электрические качели.

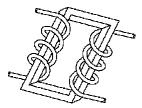

В этой задаче мы предлагаем Вам рассмотреть колебания в LC-контуре с переменной емкостью. При непрерывном изменении емкости конденсатора, описание колебаний в контуре — очень большая проблема.

Поэтому в данной задаче емкость будет изменяться только в определенные моменты времени

и на определенную величину, что существенно облегчит изучение такой системы.

Колебательный контур состоит из конденсатора, емкость которого можно изменять, увеличивая или уменьшая расстояние между пластинами, и катушки с индуктивностью L, сопротивлением которой можно пренебречь (рис. 1).

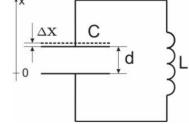


Рис.1

## Часть первая. Толчок.

В начальный момент времени емкость конденсатора равна  $C_0$ , а расстояние между пластинами равно d. В контуре возбуждают колебания. В момент времен, когда напряжение на конденсаторе достигает максимального значения, расстояние между пластинами мгновенно увеличивают на некоторую малую величину  $\Delta x$ . Обозначим относительное увеличение расстояния между пластинами  $\delta = \frac{\Delta x}{d}$ .

- **1.1** Покажите, что при таком изменении расстояния емкость конденсатора уменьшается на ту же относительную величину, т.е. что  $\frac{\Delta C}{C} = -\delta$  .
- **1.2** Определите относительное изменение напряжения на пластинах U, полной энергии колебательного контура W и периода колебаний T при таком перемещении.

Если изменения некоторых двух величин ( $\Delta x$  и  $\Delta y$ ) и их абсолютные значения (x и y) удовлетворяют уравнению  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = k \frac{y}{x}$ , то из этого можно сделать вывод, что  $y \sim x^k$ .

- 1.3 Покажите, что отношение максимального напряжения на конденсаторе к полной энергии контура остается постоянным при увеличении расстояния между пластинами.
- 1.4 Покажите, что произведение квадрата периода колебаний на полную энергию также не изменяется в таком процессе.

## Часть 2. Раскачка.

В этой части задачи расстояние между пластинами будем изменять неоднократно. Попрежнему будем увеличивать расстояние между пластинами на  $\Delta x$  ( $\delta = \frac{\Delta x}{d}$ ) в моменты времени, когда напряжение на конденсаторе достигает максимального значения, но в моменты, когда напряжение на конденсаторе становится равным нулю, пластины снова сдвигают так, что расстояние между ними становится прежним.

- **2.1** Пусть  $\delta = 0.01$ . Определите, сколько времени понадобится для увеличения полной энергии в контуре в 10 раз. Выразите это время в полных периодах колебаний  $T_0$ .
- **2.2** Предположим, что индуктивность обладает небольшим сопротивлением R . Оцените, каким должно быть значение  $\delta$  , чтобы колебания в контуре не затухали.

## Часть 3. Сбой по согласованию.

Предположим, что операция, производимая во второй части задачи, осуществляется с частотой немного меньшей, чем удвоенная частота колебаний контура, т.е. промежуток времени между двумя последовательными увеличениями (или уменьшениями) расстояния между пластинами  $\tau = \frac{T_0}{2} + \Delta t$ . Причем  $\Delta t << T_0$ . Качественно опишите зависимость максимального напряжения на конденсаторе от времени и определите промежуток времени между двумя последовательными максимумами напряжения. Сопротивление катушки равно нулю.