Задание 3. «Чем длина отличается от ширины?»

3.1 Используя известные формулы для сопротивления проводника и параллельного соединения проводников, найдем требуемое сопротивление

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} = \frac{\pi r^{2}}{\rho_{1}L} + \frac{2\pi rh}{\rho_{2}L} = \frac{\pi r}{\rho_{1}\rho_{2}L} (\rho_{2}r + 2\rho_{1}h) \implies .$$

$$R = \frac{\rho_{1}\rho_{2}L}{\pi r(\rho_{2}r + 2\rho_{1}h)} = \frac{\rho_{1}L}{\pi r^{2} \left(1 + 2\frac{\rho_{1}h}{\rho_{2}r}\right)}$$
(1)

Ответ может быть представлен и в других эквивалентных формах.

3.2 Используя стандартные формулы, находим

$$I = \frac{U_0}{R_1 + R_2}; \quad U_1 = IR_1 = U_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}. \tag{2}$$

3.3 При подключении дополнительного резистора для расчета силы тока и напряжения можно воспользоваться полученными формулами (2), в которых вместо величины R_1 следует подставить сопротивление двух параллельных резисторов

$$R_1' = \frac{R_1 R_0}{R_1 + R_0} \,. \tag{3}$$

В этом случае напряжение окажется равным

$$U_{1} = U_{0} \frac{R'_{1}}{R'_{1} + R_{2}} = U_{0} \frac{\frac{R_{1}R_{0}}{R_{1} + R_{0}}}{\frac{R_{1}R_{0}}{R_{1} + R_{0}} + R_{2}} = U_{0} \frac{R_{1}R_{0}}{R_{1}R_{0} + R_{2}(R_{1} + R_{0})},$$
(4)

а сила тока через амперметр

$$I_A = \frac{U_1}{R_0} = U_0 \frac{R_1}{R_1 R_0 + R_2 (R_1 + R_0)}.$$
 (5)


Если сопротивление резистора R_0 велико, то можно пренебречь его проводимостью и считать, что напряжение на нем совпадает с напряжением, рассчитанным по формуле (2), т.е.

$$U_1 \approx U_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \,. \tag{6}$$

Сила тока в этом случае оказывается равной

$$I_A = \frac{U_0}{R_0} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \,. \tag{7}$$

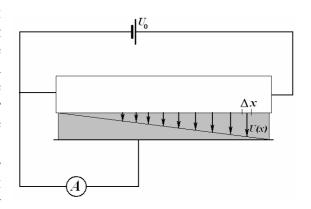3.4 При решении данного пункта задачи следует учитывать, что ток течет поперек изоляционного слоя, причем распределение тока (точнее плотности тока) вдоль цилиндра не будет однородным. Так как сопротивление изоляции велико, то и измеряемый ток будет малым. Следовательно, распределение напряжений U(x)между элементом Δx цилиндра и хорошо проводящей трубкой будет примерно таким же, как при отключенном амперметре, то есть меняться по линейному



закону от U_0 до нуля. Это дает основание использовать в качестве среднего напряжения между цилиндром и проводящей трубкой среднее арифметическое напряжений на концах цилиндра, то есть $\frac{U_0}{2}$. Следовательно, измеряемый ток равен

$$I = \frac{U_0}{2R'} \,. \tag{8}$$

Где $R' = \rho \frac{h}{2\pi rL}$ - сопротивление изоляционного слоя при протекание тока «поперек».

Таким образом, получаем

$$I = \frac{U_0 \cdot 2\pi rL}{2\rho h} \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{U_0 \pi rL U_0}{Ih}. \tag{9}$$

11 класс.

Задание 1. Электрическое поле Земли

1.1 Согласно закону Гука удлинение пружины под действием силы тяжести $\Delta l_1 = \frac{mg}{k} \ , \ \text{где} \ k \ - \ \text{коэффициент упругости пружины}. \ \text{Отсюда можем выразить}$

$$k = \frac{mg}{\Delta l_1} \,. \tag{1}$$

После подключения шарика к источнику постоянного напряжения его потенциал относительно Земли станет равным напряжению источника. При этом на шарике появится электрический заряд q, который можно найти из условия

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r} = U \quad \Rightarrow \quad q = 4\pi\varepsilon_0 rU . \tag{2}$$

Соответственно, со стороны электрического поля Земли на шарик начнет действовать сила, направленная вниз и равная

$$F = qE = 4\pi\varepsilon_0 rUE . (3)$$

Искомое удлинение пружины Δl_2 после замыкания ключа K найдем из равенства

$$k\Delta l_2 = mg + F$$
 \Rightarrow $\Delta l_2 = \frac{mg + F}{k} = \frac{mg + F}{mg} \Delta l_1$. (4)

Таким образом, отношение удлинений пружины до и после замыкания ключа

$$\varepsilon = \frac{\Delta l_2 - \Delta l_1}{\Delta l_1} = \frac{F}{mg} = \frac{4\pi \varepsilon_0 r U E}{mg}.$$
 (5)

Расчет дает значение