

## Закороченный

### Условие

#### Задание 9-2. «Закороченный» реостат

**Оборудование:** амперметр, вольтметр, реостат трёхклеммный с полным сопротивлением 10 Ом, два источника питания (батарейка квадратная, 4,5В, 2шт), соединительные провода (7 шт, два из них с зажимами «крокодил»), резистор с неизвестным сопротивлением, линейка деревянная (15 - 20см).

**Внимание!!!** Ключ на схемах не показан. В качестве ключа используйте «крокодил» соединительного провода. Цепь включайте только на момент измерений, так как батарейка очень быстро разряжается. Одну батарейку используйте для части 1 и 2 задачи, другую – для части 3.

*Подсказка.* Если будут сложности с выводом уравнений в части 2 и 3, не теряйте время приступайте к измерениям, а затем переходите к части 4.\*

#### Часть 1. Очень простая

Используя предоставленное оборудование однократным измерением определите полное сопротивление реостата  $R_{p1}$ .

1.1 Нарисуйте схему электрической цепи, которую вы использовали. На схеме укажите все клеммы реостата. Укажите цену деления амперметра и вольтметра.

1.2 Укажите значения измеренных Вами физических величин.

1.3 Определите полное сопротивление реостата  $R_{p1}$ .

1.4 Вычислите абсолютную и относительную погрешности  $R_{p1}$ .

1.5 Окончательный результат запишите в виде  $R_{p1} = \langle R_{p1} \rangle \pm \Delta R_{p1}$ .

#### Часть 2. Средней сложности

Соберите электрическую цепь, как показано на рисунке 1. «Закорачивающий» провод выберите сами из предоставленных Вам соединительных проводов.

2.1 Получите уравнение связывающее физические величины:  $I$  – сила тока, которую показывает амперметр,  $U$  – напряжение, которое показывает вольтметр,  $R_0$  – сопротивление единицы длины катушки реостата,  $l$  – длина катушки реостата,  $x$  – длина одной из частей катушки реостата (измеряйте её в миллиметрах).

2.2 Измерьте длину катушки реостата  $l$ .

2.3 Измерьте значения силы тока и напряжения при различных значениях  $x$ .

2.4 Используя результаты полученные в п.2.3, проверьте, подтверждается или нет уравнение полученное Вами в п.2.1. (*Проверяйте графически*).

2.5 По результатам данного эксперимента определите  $R_0$  двумя способами. Окончательный результат для каждого способа запишите в виде  $R_0 = \langle R_0 \rangle \pm \Delta R_0$ . Какой из способов предпочтительнее? 2.6 По результатам данной части задачи вычислите полное сопротивление реостата. Результат запишите в виде  $R_{p2} = \langle R_{p2} \rangle \pm \Delta R_{p2}$ . 2.7 Можно ли считать значения полного сопротивления реостата, указанные в п.п. 1.5, 2.6, равными? почему? В чём причина различия значений  $R_{p1}$  и  $R_{p2}$ ?

#### Часть 3. Немного сложнее части 2

Соберите электрическую цепь, как показано на рисунке 2. 3.1 Получите уравнение связывающее физические величины:  $I$  – сила тока, которую показывает амперметр,  $U$  – напряжение, которое показывает вольтметр,  $R_0$  – сопротивление единицы длины катушки реостата,  $R_n$  – сопротивление резистора (индекс «н» обозначает неизвестное сопротивление),  $l$  – длина катушки реостата,  $x$  – длина одной из частей катушки реостата

3.2 Измерьте значения силы тока и напряжения при различных значениях  $x$ . 3.3 Используя результаты полученные в п.3.2, проверьте, подтверждается или нет уравнение полученное

Вами в п.3.1. 3.4 По результатам данного эксперимента определите  $R_H$ . Погрешности  $R_H$  вычислять не нужно.

Рисунок 2

#### Часть 4. Простая

Если графики, указанные в п.4.1 и п.4.2 уже построены, то второй раз строить их не нужно. Просто укажите возле них соответствующий номер пункта. В п.2.4 и п.3.3 нужны другие графики!

4.1 Постройте график зависимости  $R(x)$  по результатам п.2.3 (где  $R = \frac{U}{I}$ ).

4.2 Постройте график зависимости  $R(x)$  по результатам п.3.2 (где  $R = \frac{U}{I}$ ).

4.3 Чем отличаются графики? В чём причина отличий?

